

# eletronica\_basica\_exerc

lucasmateusgoncalves20

October 2021

## 1 Equações

$$I_E = I_B + I_C$$

$$\beta = \frac{I_C}{I_B}$$

$$I_C = \beta \times I_B$$

$$I_E = I_B + \beta I_B$$

$$I_E = (\beta + 1) \times I_B$$

$$V_{BE} = V_B = 0.7V$$

### 1.1 Base Emissor

$$V_{CC} - I_B \times R_B - V_{BE} = 0$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

### 1.2 Coletor Emissor

$$I_C = \beta \times I_B$$

$$V_{CE} + I_C \times R_C - V_{CC} = 0$$

$$V_{CE} = V_C = V_{CC} - I_C \times R_C$$

$$V_{BC} = V_B - V_C$$

### 1.3 Região de Operação

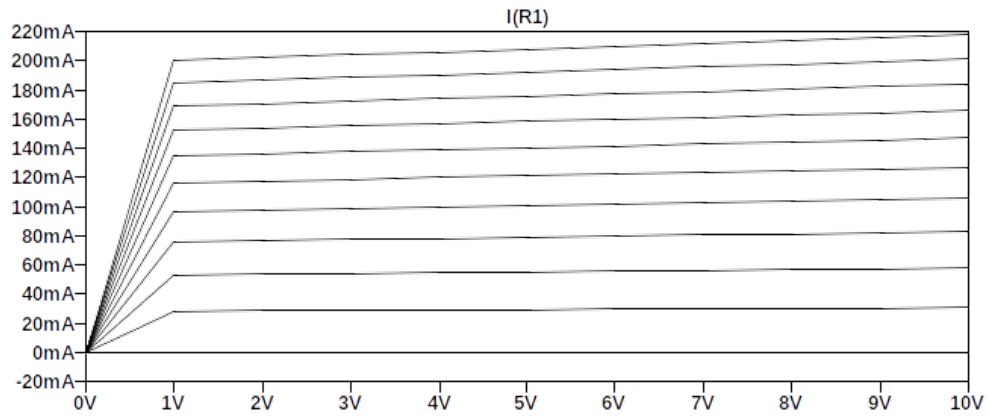


Figure 1: Eixo  $Y = I_C$ , eixo  $X = V_{CE}$ ,  $I_B$  gera uma das linhas, encontrar a intercessão entre os pontos  $I_C$  e  $V_{CC}$  com a linha  $I_B$

Para  $V_{CE}=0$

$$I_C = \frac{V_{CC_{CollectorEmissor}}}{R_C}$$

Para  $I_C = 0$

$$V_{CC} = V_{CE}$$

## 2 Primeiro Circuito

### 2.1 Constantes

$$V_{BE} = V_B = 0.7V$$

$$R_B = 470k$$

$$R_C = 2.7k$$

$$\beta = 90$$

$$V_{CC} = 16V$$

### 2.2 Base Emissor

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{16 - 0.7}{470 \times 1000} = 3.25 \times 10^{-5} = 32.5\mu A$$

### 2.3 Coletor Emissor

$$I_C = \beta \times I_B = 90 \times 32.5\mu A = 2925.0\mu A = 2.92mA$$

$$V_{CE} = V_C = V_{CC} - I_C \times R_C = 16 - \left( \frac{2.92}{1000} \right) \times (2.7 \times 1000) = 8.116V$$

$$V_{BC} = V_B - V_C = V_{BE} - V_{CE} = 0.7 - 8.116 = -7.416V$$

## 3 Segundo Circuito

### 3.1 Constantes

$$V_{CC} = 12V$$

$$I_C = 2mA = 0.002A$$

$$V_C = V_{CE} = 7.6V$$

$$V_E = V_{BE} = 2.4V$$

$$V_{BE} = V_B = 0.7V$$

$$B = 50$$

### 3.2 O que da pra calcular

#### 3.2.1 $R_C$

$$\begin{aligned} V_{CE} = V_C &= V_{CC} - I_C \times R_C \\ 7.6 &= 12 - 0.002 \times R_C \\ R_C &= -\frac{V_C - V_{CC}}{I_C} = -\frac{7.6 - 12}{0.002} = 2200\Omega \end{aligned}$$

#### 3.2.2 $I_B$

$$\begin{aligned} I_C &= \beta \times I_B \\ I_B &= \frac{I_C}{\beta} = \frac{0.002}{50} = 4 \times 10^{-5} = 40\mu A \end{aligned}$$

#### 3.2.3 $R_B$

$$\begin{aligned} V_{CC} - I_B \times R_B - V_{BE} &= 0 \\ R_B &= \frac{V_{CC} - V_{BE}}{I_B} = \frac{12 - 0.7}{40 \times 10^{-6}} = 282500\Omega = 282.5k\Omega \end{aligned}$$

#### 3.2.4 $I_E$

$$I_E = I_B + I_C = 4 \times 10^{-5} + 0.002 = 0.00204A$$

#### 3.2.5 $R_C$

$$R_C = \frac{V_E}{I_E} = \frac{2.4}{0.00204} = 1176.47\Omega$$

## 4 Terceiro Circuito

### 4.1 Constantes

$$V_{CC_{coletor}} = 5V$$

$$V_{CC_{base}} = V_I = 5V|3V|0V$$

$$R_C = 820\Omega$$

$$R_B = 68k\Omega$$

$$\beta = 100$$


$$V_{BE} = V_B = 0.7V$$

### 4.2 $V_I = 5V$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{5 - 0.7}{68 \times 1000} = 6.32 \times 10^{-5} = 63.23\mu A$$

$$I_C = \frac{V_{CC_{ColetorEmissor}}}{R_C} = \frac{5}{820} = 0.0061A = 6.1mA$$

$$V_{CC} = V_{CE} = 5V$$

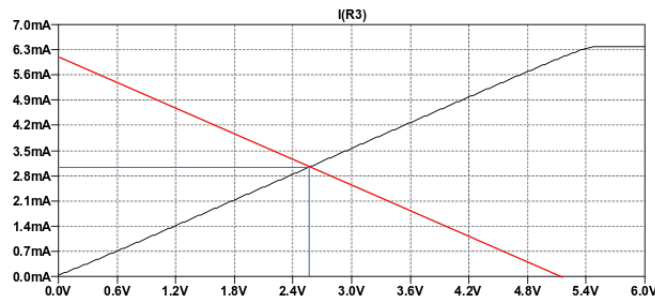

Reta de carga para esse transistor (aproximado)

$$I_Q \approx 3mA$$


$$V_Q \approx 2.5V$$

### 4.3 $V_I = 3V$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{3 - 0.7}{68 \times 1000} = 3.38 \times 10^{-5} = 33.82 \mu A$$

$$I_C = \frac{V_{CC_{CollectorEmissor}}}{R_C} = \frac{5}{820} = 0.0061 A = 6.1 mA$$

$$V_{CC} = V_{CE} = 5V$$

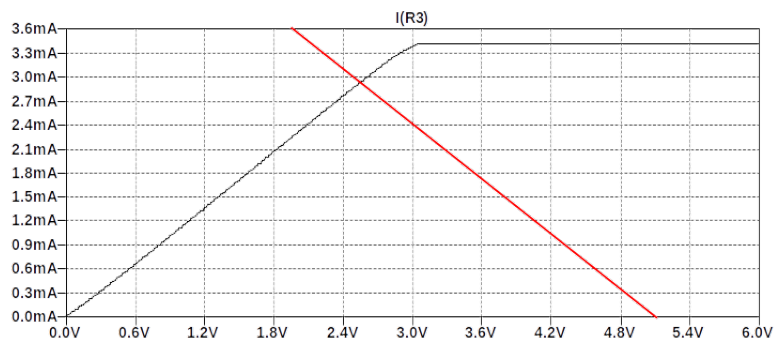

Reta de carga para esse transistor (aproximado)

$$I_Q \approx 2.8 mA$$


$$V_Q \approx 2.5 V$$

#### 4.4 $V_I = 0V$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{0 - 0.7}{68 \times 1000} = -1.029 \times 10^{-5} = -10.29 \mu A$$

$$I_C = \frac{V_{CC_{CollectorEmissor}}}{R_C} = \frac{5}{820} = 0.0061 A = 6.1 mA$$

$$V_{CC} = V_{CE} = 5V$$

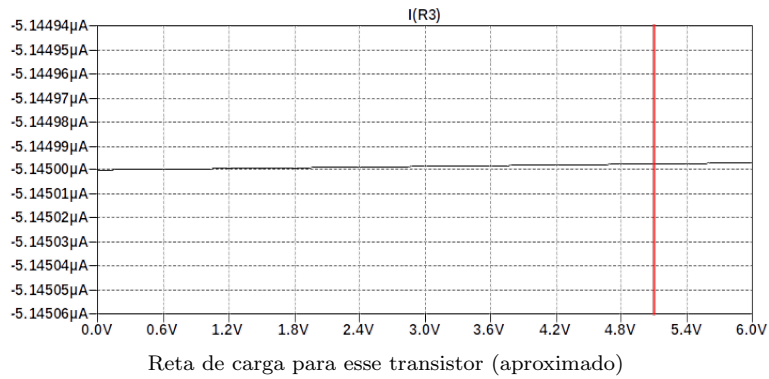

$$I_Q \approx -5.1499 \mu A$$

$$V_Q \approx 5V$$